2009.11.05 Sch.Ver1.3

アクセサリデコーダ（ポイント用）

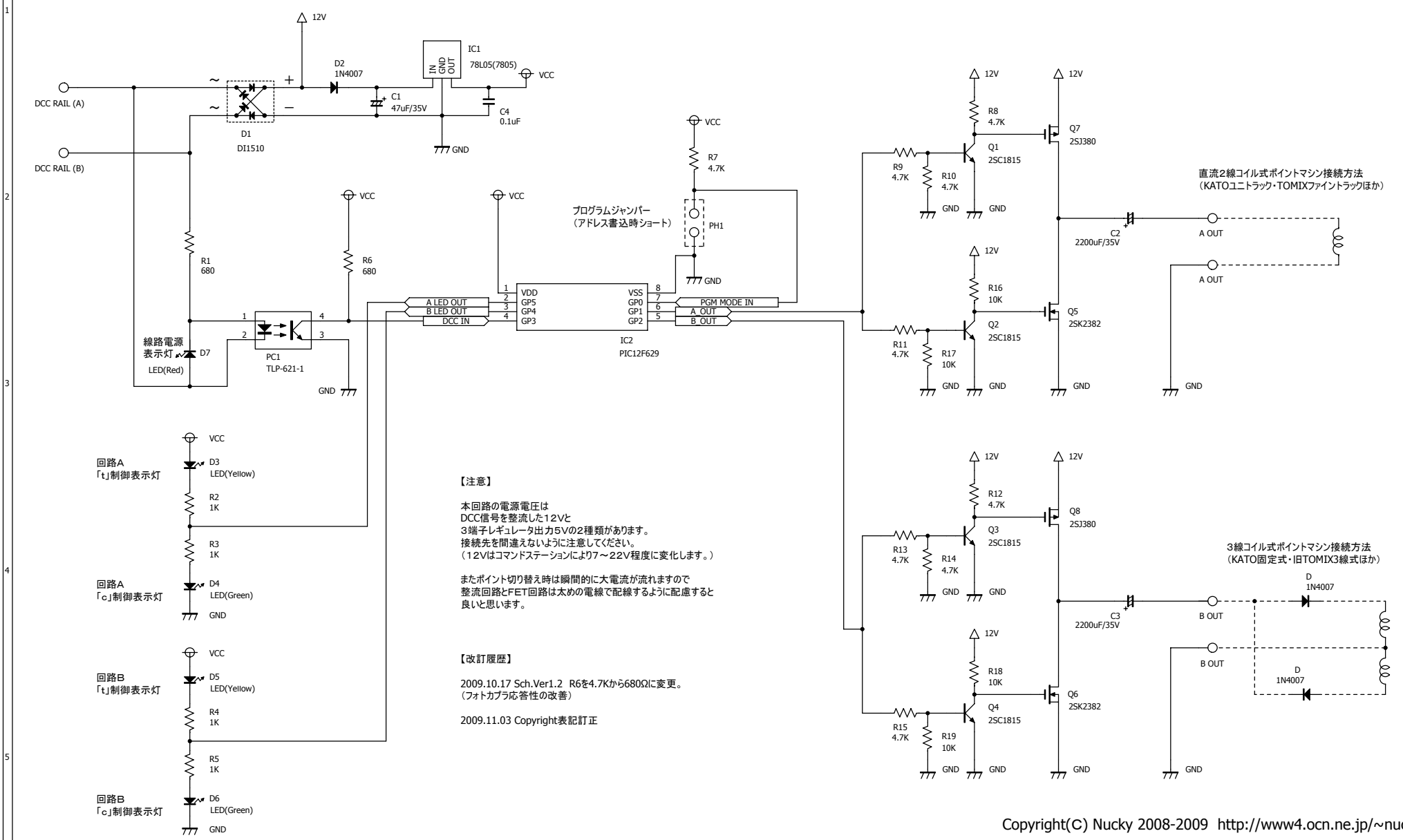

【注意】

本回路の電源電圧は
DCC信号を整流した12Vと
3端子レギュレータ出力5Vの2種類があります。
接続先を間違えないように注意してください。
（12VはコマンドステーションによりT7～22V程度に変化します。）

またポイント切り替え時は瞬間的に大電流が流れますので
整流回路とFET回路は太めの電線で配線するように配慮すると
良いと思います。

【改訂履歴】

2009.10.17 Sch.Ver1.2　R6を4.7Kから680Ωに変更。
（フォトカプラ応答性の改善）

2009.11.03 Copyright表記訂正

Copyright(C) Nucky 2008-2009　http://www4.ocn.ne.jp/~nucky/

FET Bridge refer from T.Shimizu
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/tohrus/marklin.html